

$$Z = Z_1 + \frac{Z Z_2}{Z + Z_2}$$

$$Z^2 + Z Z_2 = Z_1 Z + Z_1 Z_2 + Z Z_2$$

$$Z^2 - Z Z_1 - Z_1 Z_2 = 0$$


$$Z = \frac{Z_1 \pm \sqrt{Z_1^2 + 4 Z_1 Z_2}}{2}$$

$$Z_1 = i\omega L$$

$$Z = \frac{i\omega L \pm \sqrt{4\frac{L}{C} - \omega^2 L^2}}{2}$$

$$Z_2 = \frac{1}{i\omega C}$$
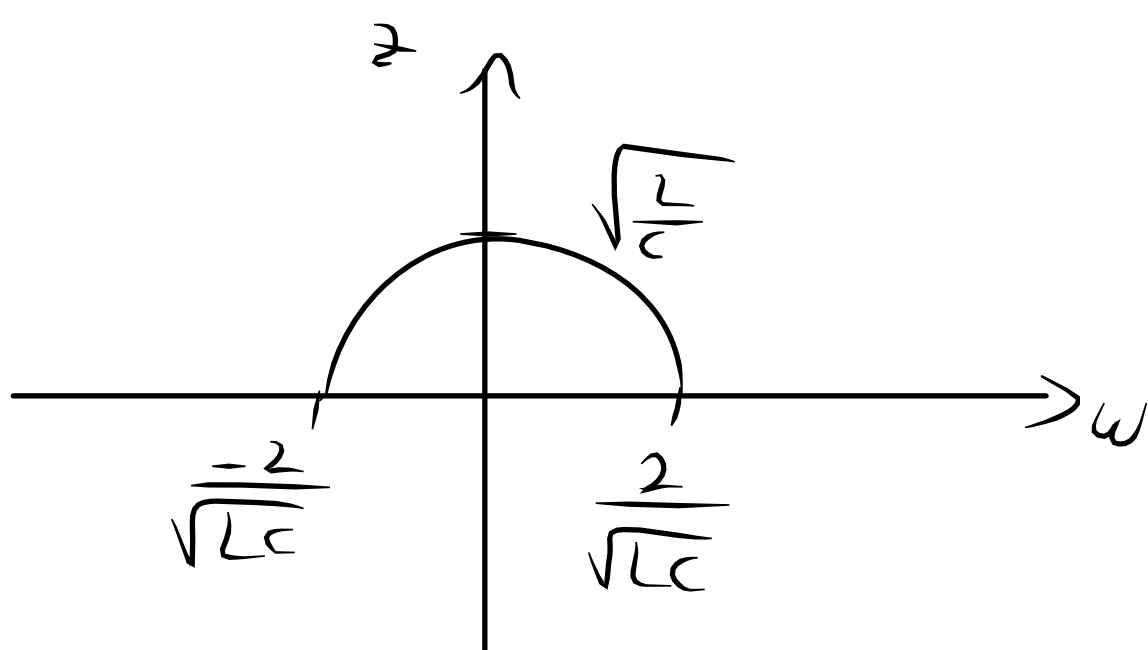
$$\text{dla } \omega^2 \leq \frac{4}{LC} : \operatorname{Re}(Z) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{4L}{C} - \omega^2 L^2}$$



$$\langle P \rangle = \frac{U^2}{|Z|} \cos \varphi = U^2 \sqrt{4\frac{C}{L} - \omega^2 C^2}$$

$$|Z| = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \cos \varphi = \frac{\operatorname{Re}(Z)}{|Z|} = \sqrt{1 - \frac{3}{4} \omega^2 LC}$$

To było mniej więcej na ćwiczeniach,

nie robitem reszty