
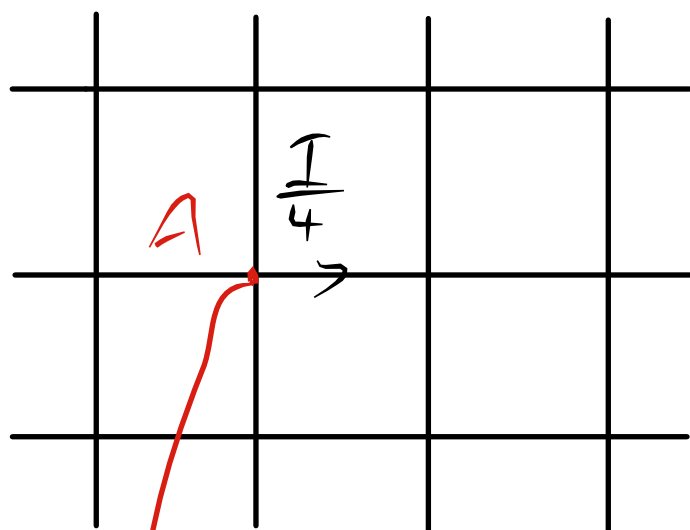


$V=0$

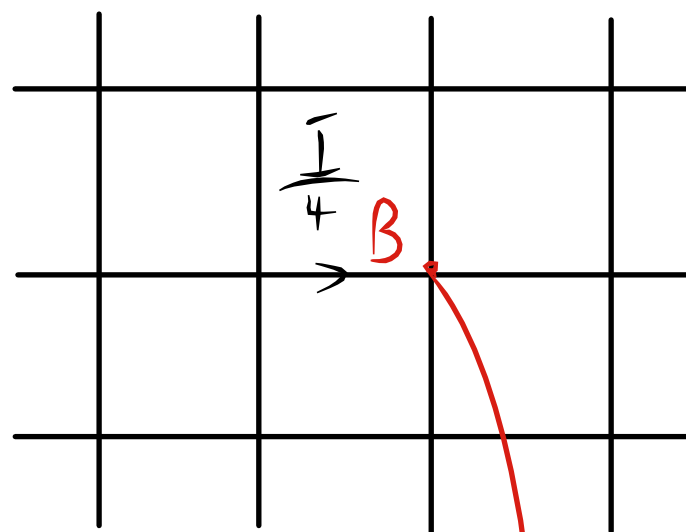

+

$V=0$



$$I_{AB} = 2 \cdot \frac{I}{4} = \frac{I}{2}$$

$$U = U_{AB} = r \cdot \frac{I}{2} \quad \leftarrow \text{spadek napięcia na } AB$$

$$R_{AB} = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{r \frac{I}{2}}{I} = \frac{r}{2}$$