



$$Z_{\text{indukt}} = i\omega L$$

$$Z_{\text{condensator}} = \frac{1}{i\omega C}$$

$$Z_R = R$$

$$\mathcal{E} = I_1 Z_1 + I_2 Z_2$$

$$I_1 Z_1 = I_2 Z_2$$

$$I_1 Z_1 = I_2 Z_2$$

$$\Rightarrow Z_1 Z_2 = Z_1 Z_2$$

$$Z_1 = R_1 \quad Z = R + i\omega L$$

$$Z_2 = R_2 \quad Z_2 = \frac{R_2 \frac{1}{i\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{i\omega C_2}} = \frac{R_2}{1 + i\omega C_2 R_2}$$

$$R_1 R_2 = (R + i\omega L) \left(\frac{R_2}{1 + i\omega C_2 R_2} \right) = (R + i\omega L) \left(\frac{R_2 - iR_2^2 \omega C_2}{1 + \omega^2 C_2^2 R_2^2} \right) =$$

$$= \frac{-RR_2 + \omega^2 C_2^2 L R_2^2}{1 + \omega^2 C_2^2 R_2^2} + i \frac{\omega L R_2 - R_2^2 \omega C_2}{1 + \omega^2 C_2^2 R_2^2}$$

$$\frac{\omega L R_2 - R_2^2 \omega C_2}{1 + \omega^2 C_2^2 R_2^2} = 0$$

$$\frac{RR_2 + \omega^2 C_2^2 L R_2^2}{1 + \omega^2 C_2^2 R_2^2} = R_1 R_2$$

$$L = R_2 R C_2 \quad RR_2 + \omega^2 C_2^2 L R_2^2 = R_1 R_2 + \omega^2 C_2^2 R_1 R_2 C_2^2 R_2^2$$

$$RR_2 + \omega^2 C_2^2 R R_2^3 = R_1 R_2 + \omega^2 C_2^2 R_1 R_2 C_2^2 R_2^2$$

$$\text{dla każdego } \omega, \text{ więc } RR_2^3 C_2^2 = C_2^2 R_1 R_2 C_2^2 R_2^2$$

$$RR_2 = R_1 R_2$$

$$R_2 = \frac{R_1 R_2}{R}$$